

"УТВЕРЖДАЮ"  
ЗАМ.ГЛ.ИНЖЕНЕРА  
*Б. ВИНОГРАДОВ*  
"27" 12 1985г.

/ "СОГЛАСОВАНО"  
Начальник ПЛГН  
*В. КРОПАЧЕВ*  
"11" декабря 1985г.

ГЕНЕРАТОР  
СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ  
ГЭ-III

Нач. отдела  
*Зайцев* В. ЗАЙЦЕВ  
"20" 11 1985г.

# ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ Г3 - III.

## МЕТОДИКА ПОВЕРКИ.

### I. НАЗНАЧЕНИЕ.

Генератор сигналов низкочастотный Г3-III предназначен для регулировки и испытания различных радиотехнических устройств в лабораторных и цеховых условиях.

Методика поверки составлена в соответствии с требованиями ГОСТ 10501-74 и устанавливает методы и средства поверки генератора сигналов низкочастотного Г3-III, находящегося в эксплуатации, на хранении или выпускаемого из ремонта.

Поверка параметров Г3-III проводится не реже I раза в год.

### П. ПОВЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.

№ п/п	Наименование опе- раций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допустимые значения погрешности, пределные значения па- раметров	Средства поверки	
				Образцо-	Вспомога- тельные
1	2	3	4	5	6
I.	Внешний осмотр				
2.	Опробование				
3.а)	Определение основ- ной погрешности установки частоты	20, 30, 60, 100, 200 по шкале час- тот на всех поддиапазон- нах	$+ (3 + 50/3) \%$ , где установлен- ное по шка- ле значение частоты в Гц	ЧЗ-54	
б)	Определение зна- чения выходного напряжения сину- соидальной формы и пределов плав- ной регулировки	Частоты 20 Гц, 1 КГц, 2МГц	Пределы регу- лировки не менее 0,3-5В		
в)	Определение по- грешности ослаб- ления аттенюато- ра	Частота 1КГц, 1МГц, 2МГц, 20, 40, 60дБ	$\pm 0,5$ дб до 1МГц, $\pm 0,8$ дб свы- ше 1 МГц		

I	2	3	4	5	б
---	---	---	---	---	---

з г)	Определение изменения выходного напряжения при перестройке частоты	20, 100, 200 по шкале частот на всех поддиапазонах	$\pm 1,5\%$ на частотах до 100 Гц $\pm 5\%$ на частотах выше 100 Гц до 2 МГц	B7-28
д)	Определение коэффициента гармоник при nominalном выходном напряжении	20 и 200 по шкале частот на всех поддиапазонах	0,3% на 200 Гц, 2 и 20 КГц 0,5% на 20 Гц и 200 КГц, 2% на 2 МГц	C6-8 на частотах до 200 КГц; B6-10 на частоте 2 МГц CI-65A
е)	Определение параметров сигнала прямоугольной формы:	1, 100 КГц, 2 МГц		ЧЗ-54
	размаха, пределов его регулировки		Не менее 0,15-10 В $\pm 5\%$ до 100 КГц $\pm 20\%$ на 2 МГц	
	скважности длительности фронта		Не более 100 нс	
	длительности среза		Не более 100 нс	

Примечания: 1. Вместо указанных в таблице образцовых средств поверки разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Образцовые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.

### III. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Наименование средства поверки	Основные технические характеристики средства поверки		Погрешность	Рекомендуемое средство поверки (тип)	Примечание
	Пределы измерения				
I	2	3	4	5	
Частотомер электронно-счётный	15 Гц $\pm 2,5$ МГц 5 мкс - 50 мс		$5 \cdot 10^{-6}$ за сутки 0,5 - 1,5%	ЧЗ-54	

1	2	3	4	5
Вольтметр	5мВ±5В	(0,5±1,5)%		
Вольтметр				
Измеритель коэф- фициента гармоник	20Гц±200КГц	±0,1% +0,1% на частотах 20±200Гц и 20±200КГц; ±0,1% + 0,05% на частотах 200Гц±20КГц	C6-8	
Микровольтметр селективный	0,2±6МГц	±10%	B6-10	
Осциллограф	0±50МГц 1 В/дел	±5%	С1-65А	

### IV. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ.

При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды  $293\pm 5$  К ( $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ );  
 относительная влажность воздуха  $65\pm 15$  %;  
 атмосферное давление  $100\pm 4$  кПа ( $750\pm 30$  мм.рт.ст.);  
 напряжение источника питания  $220\pm 4,4$  В;  $50\pm 0,5$  Гц с содержанием гармоник до 5 %.

Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговорённые в разделе "Подготовка к работе" Т0, а также проверить комплектность генератора, соединить проводом клемму "—" поверяемого генератора с клеммой заземления образцового прибора и шиной заземления; подключить поверяемый генератор и образцовые приборы к сети переменного тока 220 В, 50 Гц и дать им прогреться в течение времени установления рабочего режима.

### У. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.

#### I. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра следует проверить:

- сохранность пломб;
- комплектность прибора;
- отсутствие видимых механических повреждений;
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, чёткость фиксации их положений плавность вращения ручек органов настройки, наличие предохранителей и т.п.;

- чистоту гнёзд и клейм;
- состояние соединительных проводов, кабелей;
- состояние лакокрасочных покрытий и чёткость маркировок;
- отсутствие незакреплённых или слабо закреплённых элементов схемы (определяется на слух при наклонах генератора).

## 2. Опробование.

Вставьте вилку шнура питания генератора генератора в розетку сети. При этом должна загораться сигнальная лампочка. Неисправные генераторы бракуются и отправляются в ремонт.

## 3. Определение метрологических параметров.

а) определение основной погрешности установки частоты.

Измерение проводится на гнезде "О дб" синусоидального выхода с поключённой нагрузкой  $600 \pm 6$  Ом при выходном напряжении 5 В на отметках шкалы 20, 30, 60, 100 и 200 всех поддиапазонов. Относительная погрешность установки частоты определяется по формуле

$$\delta = \frac{f_n - f_{изм}}{f_{изм}} \cdot 100\%$$

Все измерения и расчёты сводятся в таблицу

Проверяемые точки Гц	Измеренные значения			Измеренная погрешность %
	Слева	справа	среднее	
1	2	3	4	5
20				
30				
60	x I			
100				
200				
20				
30				
60	x 10			
100				
200				
20				
25				
30				
40				
50	x 10 <sup>2</sup>			
60				
80				
100				
150				
200				

I	2	3	4	5
20				
30				
60	$\times 10^3$			
100				
200				
20				
30				
60	$\times 10^4$			
100				
200				

Допуск :  $\pm \left( 3 + \frac{50}{f_H} \right) \%$

Вывод:

б) определение значения выходного напряжения.

Выходное напряжение поверяется на гнезде "0 дб", нагруженном на  $600 \pm 6$  Ом на частотах 20 Гц, 1 КГц, и 2 МГц при крайнем правом положении плавного регулятора напряжения

Частота, Гц	Значение выходного напряжения, В		Нижний предел плавной регулировки, В	
	Допустимое	Измеренное	Поверяемое значение	Измеренное значение
20	Не менее 5		0,3	
1000	Не менее 5		0,3	
2000000	Не менее 5		0,3	

Вывод:

в) определение погрешности ослабления аттенюатора проводится непосредственным измерением выходного напряжения на гнёздах "0, 20, 40, 60 дб" на частотах 1 КГц, 1 и 2 МГц на нагрузке  $600 \pm 6$  Ом.

Коэффициент деления аттенюатора в дб определяют по формуле:

$$\kappa'_{изм} = 20 \lg \frac{U_1}{U_2}, \text{ где}$$

$U_1$  - устанавливаемое на гнезде "0" напряжение 5 В,

$U_2$  - напряжение, измеренное вольтметром на гнёздах "20, 40, 60, дб" В

Абсолютная погрешность значения коэффициента деления в дб определяется по формуле:

$$\Delta \kappa = \kappa'_H - \kappa'_{изм}, \text{ где}$$

$\kappa'_H$  - номинальное значение коэффициента деления, дб

$\kappa'_{изм}$  - измеренное значение коэффициента деления, дб

Результаты измерений и расчётов свести в таблицу

Ослабление	Напряжение на выходе, мВ					
	Допустимое значение		Измеренное значение			
	1 КГц, 1 МГц	2 МГц	1 КГц	1 МГц	2 МГц	
0	5000	5000	5000	5000	5000	5000
20	470-530	450-550				
40	47-53	45-55				
60	4,7-5,3	4,5-5,5				

Вывод:

определение изменения выходного напряжения синусоидального сигнала при перестройке частоты.

На частоте 1000 Гц устанавливают выходное напряжение 5 В (3В) на нагрузке  $600 \pm 6$  Ом. Затем устанавливают последовательно частоты и измеряют выходное напряжение.

Изменение выходного напряжения в % определяют по формуле:

$$\delta_{\text{вы}} = \frac{U_0' - U}{U_0'} \cdot 100\% , \text{ где}$$

$U_0'$  – выходное напряжение на частоте 1000 Гц, В

$U$  – выходное напряжение на проверяемой частоте, В

Результаты измерений и расчётов сводятся в таблицу

Поддиапа- зон	Частота, КГц	Выходное напряжение, В	
		Допустимые пределы	Измеренное значение
I	2	3	4
I	0,02	4,92 – 5,08	
	0,1	4,92 – 5,08	
	0,2	4,92 – 5,08	
II	0,2	4,92 – 5,08	
	1	5,00	
	2	4,92 – 5,08	
III	2	4,92 – 5,08	
	10	4,92 – 5,08	
	20	4,92 – 5,08	
IV	20	4,92 – 5,08	
	100	4,92 – 5,08	
	200	4,75 – 5,25	

	1	2	3	4
у	200		4,75 - 5,25	
	1000		4,75 - 5,25	
	2000		4,75 - 5,25	

Вывод:

д) определение коэффициента гармоник.

При использовании Вб-Ю коэффициент гармоник в % определяется по формуле:

$$K_2 = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{U_1} \cdot 100, \text{ где}$$

$U_1, U_2, U_3$  - величины 1, 2, 3 гармоник выходного сигнала.  
Все измеренные значения и результаты расчётов внести в таблицу.

Поддиапазон	Частота КГц	Выходное напряжение, мВ		Коэффициент гармонических искаж. %
		2-й гармоники	3-й гармоники	
I	0,02			
	0,06			
	0,2			
II	1			
	2			
III	20			
IV	100			
	200			
У	1000			
	2000			

Коэффициент гармоник при выходном напряжении 5 В на нагрузке  $600 \pm 6$  Ом не превышает:

0,3 % на частотах от 200 до 2000 Гц;

0,5 % на частотах от 20 до 200 Гц и выше 20 до 200 КГц;

1 % на частотах выше 0,2 до 1 МГц;

2 % на частотах выше 1 до 2 МГц.

Вывод:

е) определение размаха прямоугольного сигнала, пределов плавной регулировки его, длительности фронта и среза производят осциллографом С1-65А на частотах 1 КГц, 100 КГц и 2 МГц на гнезде "0 дб" нагружением на сопротивление  $600 \pm 60$  м $\Omega$ . Тумблер переключения режима работы в положении "ПГ". Размах выходного сигнала измеряется при плавном вращении ручки регулировки выходного напряжения влево до уровня 150 мВ ( $> 30$  дб) и вправо до упора.

Частота КГц	Максимальное значение	Размер, В	
		Нижний предел плавной регулировки В	Устанавливаемое значение
0,02			
I		Не более 0,15	
100			
2000			

Размах сигнала не менее 10 В на  $R_H = 600$  Ом, регулируется плавно не менее, чем на - 30 дб

Вывод:

Для определения длительности фронта и среза устанавливается размах 10 В (с помощью ручки плавной регулировки). Длительность фронта и среза определяются по уровням 0,1 и 0,9.

Для определения скважности измеряют длительность положительного импульса  $\Sigma$  и период Т.

Погрешность скважности определяют по формуле:

$$\delta_Q = \left( \frac{T}{2\Sigma} - 1 \right) \cdot 100\%$$

Определение  $\Sigma$  и Т на частотах производят по частотомеру ЧЗ-54, измерение  $\Sigma$  и Т производят на частоте  $\approx 2$  МГц по осциллографу С1-65А в положении "0,5 мкс" ручки "время/дел" и "0,1" ручки "xI; 0,1;  $\ominus$  X".

Результаты расчётов занести в таблицу.

Частота КГц	Длительность			Скважность		
	Фронта, нс	среза, нс	положительно го импульса мкс	периода, мкс	Допустимая	Измеренная
I					I,9-2, I	
100					I,9-2, I	
2000					I,9-2, I	

Вывод:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Методику составил

инженер Ларина Т.Д.

Нач. сектора ЮГ

Сливин Н.И.