

**УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СИНТЕЗАТОРНЫЙ Ч6-2**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**2. 208. 192**

### 13. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок прибора /при выпуске из производства, находящегося в эксплуатации, на хранении или выпускаемого из ремонта/.

Проверка прибора производится в сроки, определяемые инструкциями Госстандарта СССР, а также после проведения ремонтных работ, но не реже одного раза в год.

#### 13.1. Операции и средства поверки

При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в таблице 7 и таблице 8.

#### 13.2. Условия поверки и подготовка к ней

При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды  $(293 \pm 5) \text{ К}$  [ $(20 \pm 5^\circ\text{C})$ ];
- относительная влажность воздуха  $65 \pm 15\%$ ;
- атмосферное давление  $(100 \pm 4) \text{ кПа}/[750 \pm 30 \text{ мм рт.ст.}]$ ;
- напряжение линейной сети  $(220 \pm 4)$  В частотой 50 Гц с содержанием гармоник до 5%.

Допускается проводить поверку в реально существующих условиях, отличных от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.

Напрямая сеть не должна иметь резких скачков напряжения, рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.

Перед проведением операций поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить комплектность прибора и наличие технической документации;

Операции и средства поверки

Таблица 7

Номер пункта раздела поверки	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отметки	допустимые значения погрешностей или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
1	2	3	4	5	6
I3.3	внешний осмотр				
I3.4	Опробование				
I3.5	Определение метрологических параметров:				
I3.5.1	диапазон выходных частот; коэффициент умножения частоты; дистанционное управление частотой.	50-400МГц 2;4 и 8	$\pm 2\text{Гц}$	Ч3-54 Я3Ч-41	
I3.5.2	Уровень выходного сигнала с частотами в диапазонах: 50-200 МГц; 200-400МГц	50-400МГц 0,5В не менее 0,1В	$\pm 2\text{Гц}$ $\pm 0,13\text{В}$	B7-15 Г4-44А B7-15	
I3.5.3	Изменение уровня выходного сигнала при изменении $U_{\text{вх}}$ от 0,3В до 1В.	0,5В 0,1В	$\pm 4\text{дБ}$	Г4-44А B7-15	

Продолжение табл. 7

1	2	3	4	5	6
13.5.4	Длительность переходных процессов при дистанционном управлении	не более 1 мс		Г5-26 С1-65 Б5-12	
13.5.5	Ослабление спектральных составляющих с частотами кратными частоте входного сигнала в диапазоне:	не менее 50-200 МГц 200-400МГц; кратных частоте выходного сигнала.	60дБ 50дБ 18дБ	B7-15 SMV-8 Н5-19 З9-13/1	датчик Е62.204.042
13.5.6	Среднеквадратическое относительное отклонение частоты выходного сигнала за 10 мс	$5 \cdot 10^{-8}$	+/- И счета	43-54 Я34-41 Ч6-31	
13.5.7	Отношение мощности выходного сигнала к мощности амплитудных шумов	не менее 50дБ		Г4-44А Ч6-31 Ч3-54 Д2-24	Усилитель Е62.032.321

Средства поверки

Таблица 8

Наименование средства проверки	Основные техни- ческие характе- ристики средств проверки		Рекоменду- емое сред- ство повер- ки (тип)	Приме- чание
	пределы изме- рения	погреш- ность		
Частотомер электронно-счет- ный	Измерение частоты 0,1Гц-1 ГГц	1 ед. счета	Ч3-54	
Преобразователь частоты	диапазон частот 0,1-1ГГц	-	Я3Ч-41	
Синтезатор час- тоты	50Гц-50МГц	$5 \cdot 10^{-8}$	Ч6-31	
Генератор стан- дартных сигналов	диапазон частот 10- 400 МГц	1%	Г4-44А	
Генератор импуль- сов	диапазон час- тот 5Гц-500кГц Длительность импульса 0,5-50000мкс	0,6мкс	Г5-26	
Приемник изме- рительный	диапазон час- тот 18МГц-150МГц	4дБ	СМВ -8	
Приемник изме- рительный	диапазон час- тот 150МГц-400МГц	4дБ	П5-19	
Осциллограф импульсный	Полоса пропу- скания 0Гц-35МГц	5%	С1-65	
Милливольтметр	диапазон час- тот 20Гц-700МГц	6%	В7-15 В7-13	

Примечания: I. Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие.

аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Образцовые /вспомогательные/ средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства /отметки в формулярах или паспортах/ о государственной или ведомственной поверке.

- соединить проводом клеммы ЗЕМЛЯ поверяемого и применяемые для измерений приборов между собой и с земляной шиной помещения;

- до начала электрических измерений включить прибор в сеть и прогреть в течение 30 мин.

### 13.3. Проведение операций поверки

#### Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность прибора;
- наличие прочности крепления органов управления, четкость фиксации, их положения;
- чистота соединительных разъемов;
- исправность соединительных кабелей;
- отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных элементов схемы /определяется на слух при наклонах прибора/.

При обнаружении дефектов прибор подлежит забракованию и направлению на ремонт.

### 13.4. Опробование

При опробовании прибора определяется соответствие показаний стрелочного индикатора данным, приведенным в п.10.1, при соответствующих положениях переключателя КОНФИЛЬ.

При обнаружении неисправности прибор подлежит забракованию и направлению на ремонт.

### 13.5. Определение метрологических параметров

13.5.1. Проверка диапазона частоты и определение коэффициента умножения частоты проводится в следующей последовательности

- подключить к разъему ВХОД 25-50 MHz умножителя частоты синтезаторного ЧБ-2 синтезатор частоты ЧБ-31, работающий в режиме местного управления частотой. Соединить разъем ВЫХОД I 50-200 MHz на передней панели умножителя частоты ЧБ-2 с входом электронносчетного частотомера ЧЗ-54. Установить частотомер в режим измерения частоты при времени измерения I с и включить его

на работу от внутреннего кварцевого генератора:

- включить Ч6-31 на работу от внешнего спорного сигнала, используя сигнал 5 МГц от Ч6-54 /разъем 5 МГц на задней панели/;
- установить частоту синтезатора частоты Ч6-31, равную 25 МГц, и измерить электронносчетным частотометром Ч6-54 выходную частоту умножителя частоты Ч6-2 при установке переключателя КОЭФ.УМНОЖЕНИЯ в положение "Х3" и "Х4";
- переключить электронносчетный частотометр на разъем ВЫХОД П 200 - 400 kHz, установить переключатель КОЭФ.УМНОЖЕНИЯ в положение "Х3" и измерить частоту выходного сигнала умножителя частоты Ч6-2;
- установить частоту синтезатора Ч6-31, равную 49,9999999 МГц, и с помощью электронносчетного частотометра убедиться, что частота выходного сигнала равна 400 МГц;
- по известным значениям частоты входного сигнала  $f_{вх}$  и частоты  $f_{вых}$  на выходе умножителя определить коэффициент умножения, пользуясь формулой /1/

$$N = \frac{f_{вых.}}{f_{вх.}}$$

/1/.

- соединить разъем Ш6 на задней панели синтезатора частоты Ч6-31 с разъемом ДИСТ.УПРАВЛЕНИЕ на задней панели умножителя частоты Ч6-2 кабелем соединительным из комплекта ЗИПа и установить переключатель ВХОДНАЯ ЧАСТОТА в положение ДИСТ. Изменяя частоту синтезатора Ч6-31 в пределах от 25 МГц до 50 МГц через 5 МГц, проверить дистанционное управление умножителем частоты Ч6-2 путем измерения его выходной частоты электронносчетным частотометром Ч6-54;

- установить переключатель КОЭФ.УМНОЖЕНИЯ в положение ДИСТ. и проверить дистанционное управление коэффициентом умножения путем подачи на соответствующие контакты разъема ДИСТ.УПРАВЛЕНИЕ на задней панели умножителя частоты Ч6-2 постоянного напряжения +12,6 Вольта от внешнего источника питания В5-12.

Коэффициент умножения устанавливается в соответствии с таблицей 3 и проверяется по методике, указанной выше для местного управления;

- с помощью прибора В7-15, работающего в режиме вольтметра, убедиться, что при дистанционном управлении коэффициентом умножения на контакте I разъема ДИСТ.УПРАВЛЕНИЕ присутствует посто-

личное напряжение +13,6 Вольта относительно корпуса прибора;

- с помощью прибора Б7-15, работающего в режиме омметра, убедиться, что контакт 6 разъема БИСТ.УПРАВЛЕНИЕ соединен с корпусом прибора.

13.5.2. Определение уровней выходных напряжений проводится в следующей последовательности:

- подать на вход умножителя частоты Ч6-2 сигнал от синтезатора частоты Ч6-3I, соединить разъем БИСТ.УПРАВЛЕНИЕ на задней панели умножителя частоты с разъемом Ч6 синтезатора частоты Ч6-3I и установить переключатель ВХОДНАЯ ЧАСТОТА в положение БИСТ.;

- подключить к разъему ВЫХОД I 50 - 200 МГц измерительную головку из комплекта ЗИПа, нагрузку 50 Ом и вольтметр Б7-15;

- изменяя частоту синтезатора Ч6-3I в пределах от 25 МГц до 50 МГц через 1 МГц и устанавливая поочередно коэффициент умножения 2 и 4, проверить уровень выходного напряжения в диапазоне 50-200 МГц. Устанавливается выходное напряжение потенциометром РЕГУЛИРОВКА ВЫХ. НАПР., выведенным под шину на правый кронштейн корпуса прибора;

- переключить измерительную головку на разъем ВЫХОД II 200 - 400 МГц, установить коэффициент умножения, равный 8, и проверить уровень выходного напряжения 200 - 400 МГц, изменяя входную частоту от 25 до 50 МГц через 1 МГц.

13.5.3. Определение уровня входного сигнала и изменения напряжения выходного сигнала за счет изменения уровня входного сигнала проводится при частоте входного сигнала, равной 30 МГц и 50 МГц, путем подачи на вход умножителя сигнала от генератора Г4-102 и измерения выходного напряжения на нагрузке 50 Ом милливольтметром Б7-15. При изменении уровня сигнала непосредственно на входе умножителя частоты в пределах от 0,3 В до 1,0 В выходное напряжение при любом коэффициенте умножения частоты должно изменяться не более чем на  $\pm 4$  дБ относительно уровня, получаемого при входном сигнале, равном 0,5 В. Частота генератора Г4-102 в процессе измерений должна контролироваться электронно-счетным частотомером ЧЗ-54 и устанавливаться с точностью не хуже  $\pm 100$  кГц.

13.5.4. Проверка соответствия длительности переходных процессов проводится в следующей последовательности:

- подать на вход умножителя частоты Ч6-2 сигнал с частотой 30 МГц от синтезатора частоты Ч6-3I и установить переключатели КОЭФ. УМНОЖЕНИЯ и ВХОДНАЯ ЧАСТОТА в положение БИСТ.;

- подать на контакты 2,10 и 15 разъема ШИСТ.УПРАВЛЕНИЕ постоянное напряжение +12,6 В от внешнего источника питания ГБ-12;
  - подать на контакт 20 или 21 разъема ШИСТ.УПРАВЛЕНИЕ через разделительную щепочку  $C = 2 \text{ мкФ}$ ,  $R = 2,3 \text{ кОм}$  сигнал с выхода генератора импульсов ГБ-26. Установить выходное сопротивление генератора равным 500 Ом, частоту следования импульсов равной 0,5 - 1 кГц, скважность импульсов равной 3 - 4, и размах импульсов, равный 24 Вольтам;
  - подключить к разъему ВХОД I 50-200МГц детектор /рис.4/ и подать предетектированный сигнал на вход осциллографа С1-65. Засинхронизировав развертку осциллографа от генератора импульсов ГБ-26, определить длительность переходных процессов (длительность фронта от начала развертки до вершины импульса);
  - установить переключатель ВХОДНАЯ ЧАСТОТА в положение 25-30МГц, переключить сигнал с выхода генератора импульсов ГБ-26 на контакты 2 или 4 разъема ШИСТ.УПРАВЛЕНИЕ и определить длительность переходных процессов при изменении коэффициента умножения.
- 13.5.5. Определение спектральных характеристик выходного сигнала проводится в следующей последовательности:
- подключить к выходному разъему умножителя частоты ЧБ-2 с помощью измерительной головки вольтметр В7-15 и измерительный приемник СМВ -8 или П5-19 в зависимости от частоты;
  - включить приемник в режим относительного измерения напряжения с широкой полосой пропускания и установить его аттенюаторы в положение, обеспечивающее изменение усиления не менее, чем на 60 дБ;
  - подать на вход умножителя частоты сигнал от синтезатора частоты ЧБ-31 и установить выходную частоту умножителя равной частоте спектральной составляющей  $f_c$  указанной в табл.8 /режим калибровки/ .;
  - настроить приемник на частоту спектральной составляющей и зафиксировать напряжение на входе приемника  $U_c$ , измеряемое вольтметром В7-15, а также опорный уровень напряжения, измеряемый приемником, относительно которого производится калибровка усиления приемника;
  - установить на выходе умножителя частоты, значение частоты

ты  $f_{\text{вых}}$ , на которой производятся измерения, и отметить величину напряжения на входе приемника  $U_{\text{вых}}$ , измеряемую вольтметром В7-15;

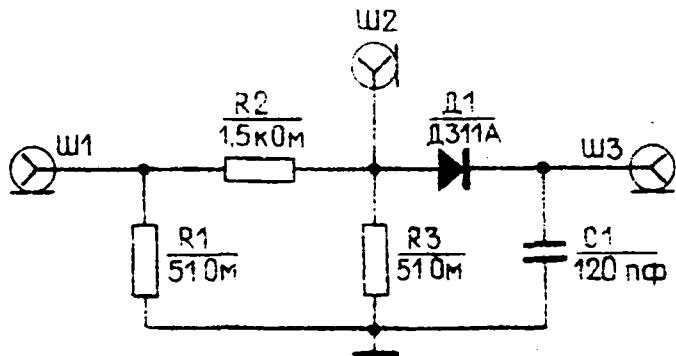


Рис.4. Принципиальная электрическая схема детектора /2.204.342/

- не изменяя частоту настройки приемника с помощью аттенюатора определить ослабление спектральной составляющей  $f_c$  в сигнале с частотой  $f_{\text{вых}}$ ;

- вычислить ослабление спектральной составляющей по формуле /2/

$$K = 20 \lg \frac{U_{\text{вых}}}{U_c} + K_0$$

/2/

где:  $K$  - ослабление спектральной составляющей в дБ;

$U_c$  и  $U_{\text{вых}}$  - напряжение на входе приемника на частотах выходного сигнала  $f_c$  и  $f_{\text{вых}}$  соответственно;

$K_0$  - ослабление, измеряемое приемником;

- проверить ослабление спектральных составляющих по изложенной выше методике на верхней частоте каждого поддиапазона в соответствии с таблицей 8.

Таблица 9

Входная частота $f_{\text{вых}}$ МГц	Коэффициент умножения	Выходная частота $f_{\text{вых}}$ МГц	Частота спектральной составляющей $f_c$ МГц	Режим калибровки	
				Входная частота, МГц	Коэффициент умножения
30	2	60	30	-	-
			90	45	2
			120	30	4
			150	37,5	4
			180	45	4

д. рабочий с ГЧ-258 Продолжение табл. 9 26.02.81

Входная Коэффици- ент умно- жения		Выходная частота в МГц	Частота спектраль- ной состав- ляющей fc МГц	Режим калибровки	
				Входная частота, МГц	Коэффици- ент умно- жения
30	4	120	60	30	2
			90	45	2
			150	37,5	4
			210	26,25	8
			240	30	8
30	3	240	120	30	4
			150	37,5	4
			210	26,25	8
			270	33,75	8
			300	37,5	8
35	2	70	35	-	-
			105	26,25	4
			140	35	4
			175	43,75	4
			210	26,25	8
35	4	140	70	35	2
			105	26,25	4
			175	43,75	4
			210	26,25	8
			245	30,625	8
35	8	280	280	35	8
			140	35	4
			175	43,75	4
			210	26,25	8
			245	30,625	8
			315	39,375	8
			40	-	-
			120	30	4

Продолжение табл.9

Входная частота $f_{вх}$ МГц	Коэффици- ент умно- жения	Выходная частота $f_{вых}$ МГц	Частота спектраль- ной состав- ляющей $f_c$ МГц	Режим калибровки	
				Входная частота, МГц	Коэффициент умножения
40	2	80	160	40	4
			200	50	4
			240	30	8
	4	160	80	40	2
			120	30	4
			200	50	4
			240	30	8
			280	35	8
			320	40	8
40	8	320	160	40	4
			200	50	4
			240	30	8
			280	35	8
			360	45	8
			400	50	8
	2	90	45	-	-
			135	33,75	4
			180	45	4
45	2	180	225	28,125	8
			270	33,75	8
			315	39,375	8
			360	45	8
			90	45	2
	4	180	135	33,75	4
			225	28,125	8
			270	33,75	8
			315	39,375	8
45	8	360	360	45	8
			180	45	4
			225	28,125	8
			270	33,75	8
			360	45	8

Продолжение табл.9

Входная частота $f_{вх}$ МГц	Коэффици- ент умно- жения	Выходная частота $f_{вых}$ МГц	Частота спектра- льной состав- ляющей $f_c$ МГц	Режим калибровки	
				Входная частота, МГц	Коэффици- ент умно- жения
			315	39,375	8
50	2	100	50	25	2
			150	37,5	4
			200	50	4
			250	31,25	8
			300	37,5	8
50	4	200	100	50	2
			150	37,5	4
			250	31,25	8
			300	37,5	8
			350	43,75	8
50	8	400	400	50	8
			250	31,25	8
			300	37,5	8
			350	43,75	8

Примечание. При измерениях уровня спектральных составляющих, частота которых лежит ниже 50 МГц, в режиме калибровки на приемник подается сигнал непосредственно с синтезатора частоты Ч6-З1.

13.5.6. Определение кратковременной нестабильности частоты проводится в следующей последовательности:

- соединить приборы в соответствии со структурной схемой рис.5. Сигнал с выхода преобразователя частоты ЯЗЧ-41 подать на ВХОД А частотомера ЧЗ-54;

- установить электронно-счетный частотомер ЧЗ-54 в режим измерения периода при положениях переключателей:

РОД РАБОТЫ - ПЕРИОД Б;

ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ - в среднее положение;

МОНОЛ.ПЕРИОДА  $10^4$ ;

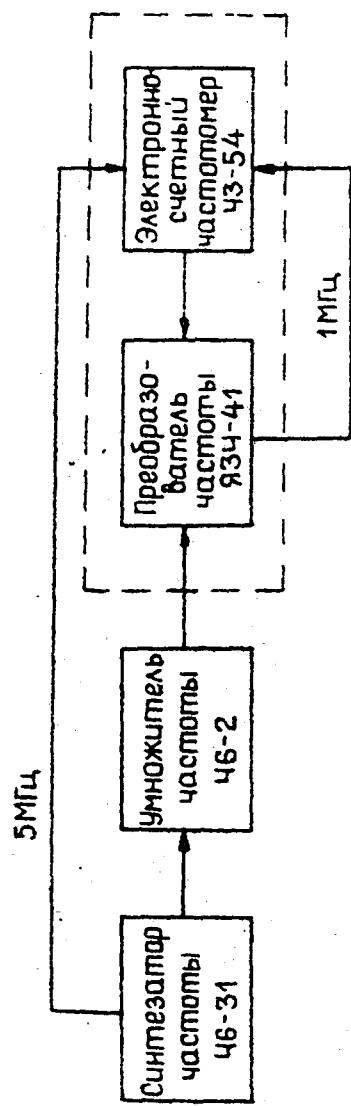


Рис.5. Структурная схема измерения кратковременной  
нестабильности частоты

МЕТКИ ВРЕМЕНИ 0,1 мкс;

- установить частоту на шкале преобразователя частоты Г34-41, равную 400 МГц, а на умножителе частоты установить значение выходной частоты 399,000 МГц /  $f_{\text{вх}} = 43,875 \text{ МГц} /$ ;
- зафиксировать десять значений периода разностной частоты 1 МГц, измеренных частотометром, и вычислить среднеквадратическое относительное отклонение частоты по формуле /3/

$$\delta = \frac{\Delta f}{f} = \frac{\sqrt{\Delta T^2}}{T \cdot f_{\text{из}}} = 2,5 \cdot 10^{-3} \sqrt{\Delta T^2} \quad /3/$$

где  $\sqrt{\Delta T^2}$  - среднеквадратичное отклонение периода от его среднеарифметического значения в микросекундах;

$T$  - среднее значение периода разностной частоты в микросекундах;

$f_p$  - разностная частота;

$f_{\text{из}}$  - выходная частота умножителя частоты.

Среднеквадратичное отклонение периода находится из формулы /4/

$$\sqrt{\Delta T^2} = \sqrt{0,1 \sum_{i=1}^{10} (\Delta T_i)^2} \quad /4/$$

Здесь  $\Delta T_i$  вычисляется как

$$\Delta T_i = |T_i - T_{\text{ср}}| \quad /5/$$

где  $T_i$  - длительность периода, полученная при  $i$ -ом измерении;

$= 0,1 \sum_{i=1}^{10} T_i$  - среднеарифметическое значение периода разностной частоты.

Примечание. Если разброс показаний частотомера не превышает  $\pm 10^{-5}$  мкс, вычисления можно не проводить, так как этим значением определяется чувствительность метода измерения и умножитель частоты имеет характеристики в пределах нормы.

13.5.7. Определение отношения мощности выходного сигнала к мощности амплитудных шумов проводится в следующей последовательности:

- соединить приборы в соответствии с блок-схемой рис.6;
- установить на аттенюаторе Д2-24 ослабление 16 дБ;
- включить генератор Г4-44А в режим внутренней амплитудной модуляции и установить его частоту равной 200 МГц;

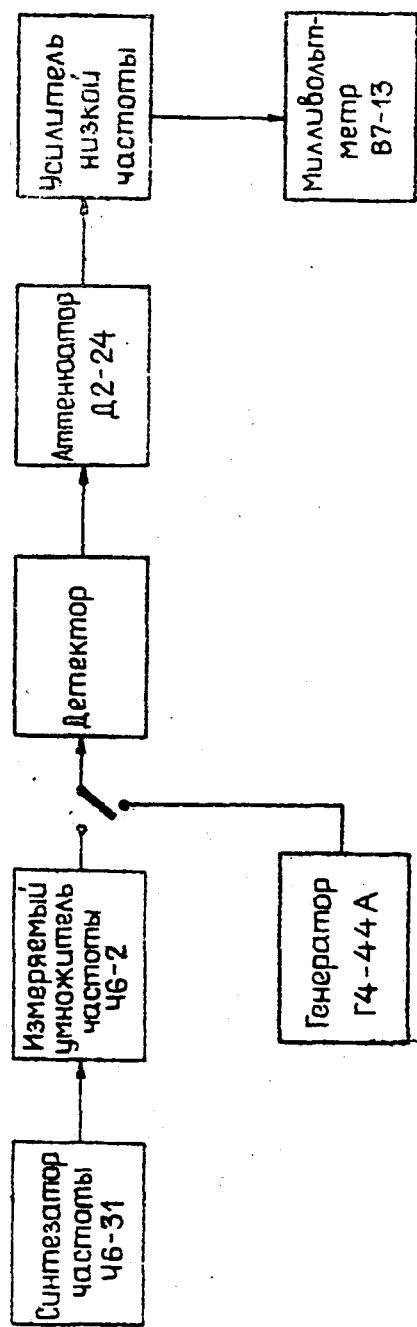


Рис.6. Структурная схема измерения амплитудных  
шумов

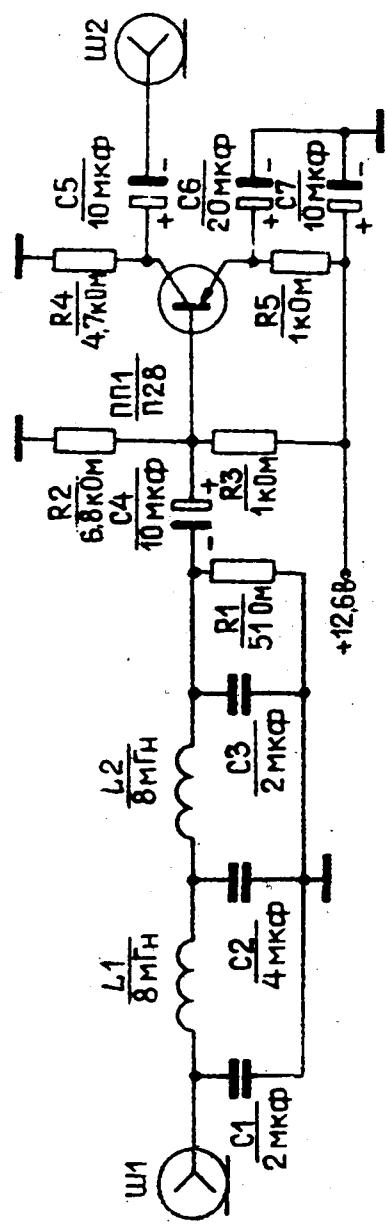


Рис.7. Принципиальная электрическая схема усилителя  
низкой частоты /2.032.321/

- установить выходное напряжение генератора, равным 0,5 В на нагрузке 50 Ом и установить глубину модуляции, равной 20%;;
- подать сигнал генератора Г4-44А на вход детектора и зафиксировать контрольный уровень напряжения  $U_k$ , измеряемый милливольтметром В7-13 на выходе усилителя низкой частоты /рис.7/;
- подключить на вход детектора вместо генератора Г4-44А измеряемый умножитель частоты и измерить милливольтметром В7-1 напряжение амплитудных шумов при нулевом ослаблении аттенюатора;
- вычислить отношение мощности сигнала к мощности шума по формуле /6/

$$K = 20 \lg \frac{U_k}{U_{ш}} + 30,$$

/6/

где:  $K$  - отношение мощности в дБ;

$U_k$  - напряжение контрольного уровня в В;

$U_{ш}$  - напряжение шума в В.

### 13.6. Оформление результатов поверки

Положительные результаты поверки должны оформляться путем записи в таблице "Учет проведенных поверок", заверенной повторителем с нанесением оттиска поверительного клейма.

Положительные результаты периодической государственной и ведомственной поверки должны оформляться в установленном порядке с выполнением соответствующих записей в таблице "Учет проведенных поверок".

На приборы, неудовлетворяющие требованиям настоящих методических указаний, выдается извещение о их непригодности к применению с записью в нем параметров, по которым прибор не соответствует техническим характеристикам.